

3 逻辑门电路

3.1 逻辑门电路简介

3.2 基本CMOS逻辑门电路

3.3 CMOS逻辑门电路的其他输出结构及参数

3.4 类NMOS和BiCMOS逻辑门电路

3.5 TTL逻辑门电路

3.6 逻辑描述中的几个问题

3.7 逻辑门电路使用中的几个实际问题

3.8 用VerilogHDL描述CMOS逻辑门电路

3. 逻辑门电路

教学基本要求：

- 1、了解半导体器件的开关特性。
- 2、**熟练掌握**基本逻辑门（与、或、与非、或非、异或门）、三态门、**OD**门（**OC**门）和传输门的逻辑功能。
- 3、学会门电路逻辑功能分析方法。
- 4、**掌握**逻辑门的主要参数及在应用中的接口问题。



3.1 逻辑门电路简介

3.1.1 各种逻辑门电路系列简介

3.1.2 开关电路

3.1.1 各种逻辑门电路系列简介


1、逻辑门:实现基本逻辑运算和常用逻辑运算的单元电路。

2、 逻辑门电路的分类



3. 数字集成电路简介

(1) CMOS集成电路：
广泛应用于超大规模、甚大规模集成电路

 


(2) TTL 集成电路：
广泛应用于中大规模集成电路




3.1.2 开关电路

逻辑变量取值0或1，对应电路中电子器件的“闭合”与“断开”。

MOS管或BJT管可以作为开关。

 

(a) 输出逻辑1

 

(b) 输出逻辑0



3.2 基本CMOS逻辑门电路

3.2.1 MOS管及其开关特性

3.2.2 CMOS反相器


3.2.3 CMOS与非门和或非门

3.2.4 CMOS传输门

3.2.1 MOS管及其开关特性


CMOS门电路是以MOS管为开关器件。

MOS管的分类：

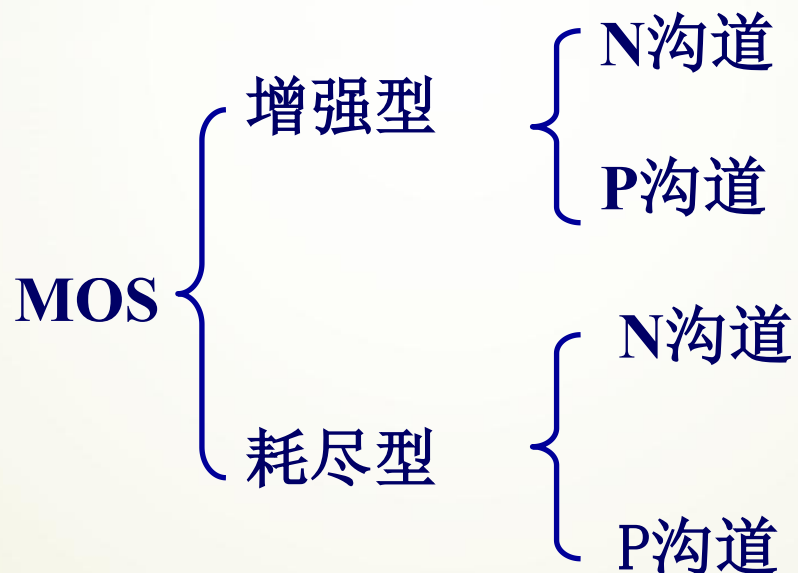

1. N沟道增强型MOS管的结构和工作原理


MOS管的分类:

 

1. N沟道增强型MOS管的结构和工作原理

 (1) V_{GS} 控制沟道的导电性


- $v_{GS}=0, v_{DS} \neq 0$, 等效背靠背连接的两个二极管, $i_D \approx 0$ 。
- $v_{GS} > 0$, 建立电场 $\rightarrow$ 反型层 $\rightarrow v_{DS} > 0, i_D \neq 0$ 。
- 沟道建立的最小 v_{GS} 值称为**开启电压 V_T** 。



1. N沟道增强型MOS管的结构和工作原理

 (2) V_{GS} 和 V_{DS} 共同作用

- $v_{GS} > V_T$, $v_{DS} > 0$, 靠近漏极的电压减小。
- 当 $V_{GS} > V_T$, i_D 随 V_{DS} 增加几乎成线性增加。
- 当 $v_{DS} \uparrow \rightarrow v_{GD} = (v_{GS} - v_{DS}) \leq V_T$, 漏极处出现夹断。
- 继续增加 $V_{DS} \uparrow \rightarrow$ 夹断区域变大, i_D 饱和。



2. N沟道增强型MOS管的输出特性和转移特性


输出特性分为

- ❑ 截止区: $v_{GS} < V_T$, $i_D = 0$
- ❑ 可变电阻区: 沟道产生, i_D 随 v_{DS} 线性增加, r_{ds} 为受 v_{GS} 控制可变电阻。


$$r_{ds} = \left. \frac{dv_{DS}}{di_D} \right|_{v_{GS}=\text{const}} = \frac{1}{2K_n (v_{GS} - V_T)}$$

- ❑ 恒流区:
 
$$v_{GS} > V_T, \quad v_{DS} > v_{GS} - V_T$$



(a) 输出特性曲线

 


(b) 转移特性曲线

3. 其他类型的MOS管

 
(1) P沟道增强型MOS管

- 结构与NMOS管相反。
- v_{GS} 、 v_{DS} 电压极性与NMOS管相反。
- 开启电压 v_T 为负值



 
(2) N沟道耗尽型MOS管

- 绝缘层掺入正离子，使衬底表面形成N沟道。
- v_{GS} 可以是正值、零或负值。
- v_{GS} 达到某一负值 v_P ，沟道被夹断， $i_D = 0$ 。




(2) N沟道耗尽型MOS管

N沟道耗尽型MOS管符号如图。

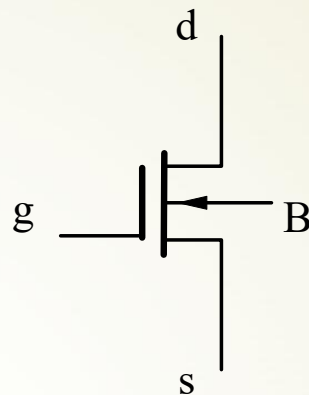


(a) 标准符号

 


(b) 简化符号

(3) P沟道耗尽型MOS管

结构与N沟道耗尽型MOS管相反。
符号如图所示。


 


(a) 标准符号

 

(b) 简化符号

4. MOS管开关电路

 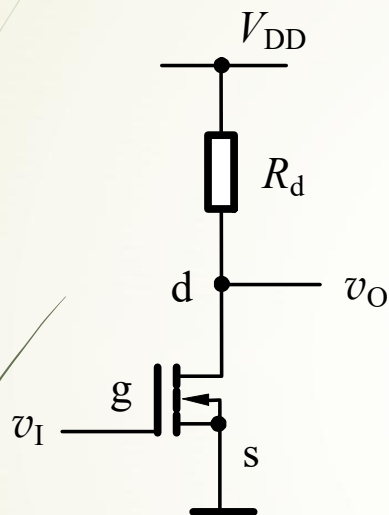

当 $v_I < V_T$: MOS管截止, 输出高电平

当 $v_I > V_T$: MOS管工作在可变电阻区, 输出低电平


□ 当 v_i 为低电平时:

MOS管截止, 相当于开关“断开”, 输出为高电平。

□ 当 v_i 为高电平时:


MOS管工作在可变电阻区, 相当于开关“闭合”, 输出为低电平。

□ MOS管相当于一个由 v_{GS} 控制的无触点开关。

 

 5. MOS管开关电路的动态特性


- 由于MOS管栅极、漏极与衬底间电容，栅极与漏极之间的电容存在，电路在状态转换之间有电容充、放电过程。
- 输出波形上升沿、下降沿变得缓慢。



3.2.2 CMOS 反相器

1. 工作原理 $V_{TN} = 2\text{ V}$ $V_{TP} = -2\text{ V}$ $V_{DD} > (V_{TN} + |V_{TP}|)$

v_i	v_{GSN}	v_{GSP}	T_N	T_P	v_O
0 V	0V	-5V	截止	导通	5V
5 V	5V	0V	导通	截止	0 V

 


逻辑真值表

$v_i (A)$	$v_O (L)$
0	1
1	0

逻辑表达式

$$L = \overline{A}$$

逻辑图

 

CMOS反相器的重要特点:


第一, v_I 是高电平还是低电平, T_N 和 T_P 中总是一个导通而另一个截止。CMOS反相器的静态功耗几乎为零。

第二, MOS管导通电阻低, 截止电阻高。使充、放电时间常数小, 开关速度更快, 具有更强的带负载能力。


第三, MOS管的, $I_G \approx 0$, 输入电阻高。理论上可以带任意同类门, 但负载门输入杂散电容会影响开关速度。

2. 电压传输特性和电流传输特性


电压传输特性 $v_O = f(v_I)$

 

电流传输特性 $i_D = f(v_I)$

 

3. 输入逻辑电平和输出逻辑电平

 


(Transfer characteristic)
输入低电平的上限值

$$V_{IL(max)}$$

输出高电平的下限值

$$V_{OH(min)}$$

 

输入高电平的下限值


$$V_{IH(min)}$$

输出低电平的上限值

$$V_{OL(max)}$$

4.CMOS反相器的工作速度

带电容负载

 


在由于电路具有互补对称的性质，它的开通时间与关闭时间是相等的。平均延迟时间小于10 ns。

3.2.3 CMOS 与非门和或门

1. CMOS 与非门

$$V_{TN} = 2\text{ V} \quad V_{TP} = -2\text{ V}$$

(a) 电路结构

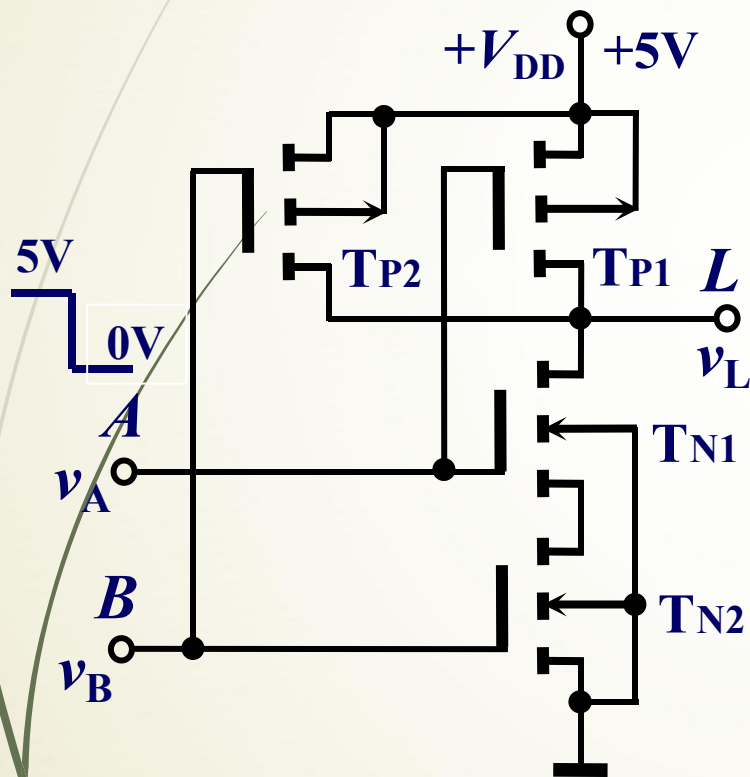


N 输入的与非门的电路?
输入端增加有什么问题?

(b) 工作原理


A	B	T_{N1}	T_{P1}	T_{N2}	T_{P2}	L
0	0	截止	导通	截止	导通	1
0	1	截止	导通	导通	截止	1
1	0	导通	截止	截止	导通	1
1	1	导通	截止	导通	截止	0

与非门

$$L = \overline{AB}$$

 

2. CMOS 或非门

 

*N*输入的或非门的电路的结构?


输入端增加有什么问题?

$$V_{TN} = 2\text{ V} \quad V_{TP} = -2\text{ V}$$


<i>A</i>	<i>B</i>	T_{N1}	T_{P1}	T_{N2}	T_{P2}	<i>L</i>
0	0	截止	导通	截止	导通	1
0	1	截止	导通	导通	截止	0
1	0	导通	截止	截止	导通	0
1	1	导通	截止	导通	截止	0

或非门

$$L = \overline{A + B}$$

 

例：分析CMOS电路，说明其逻辑功能。

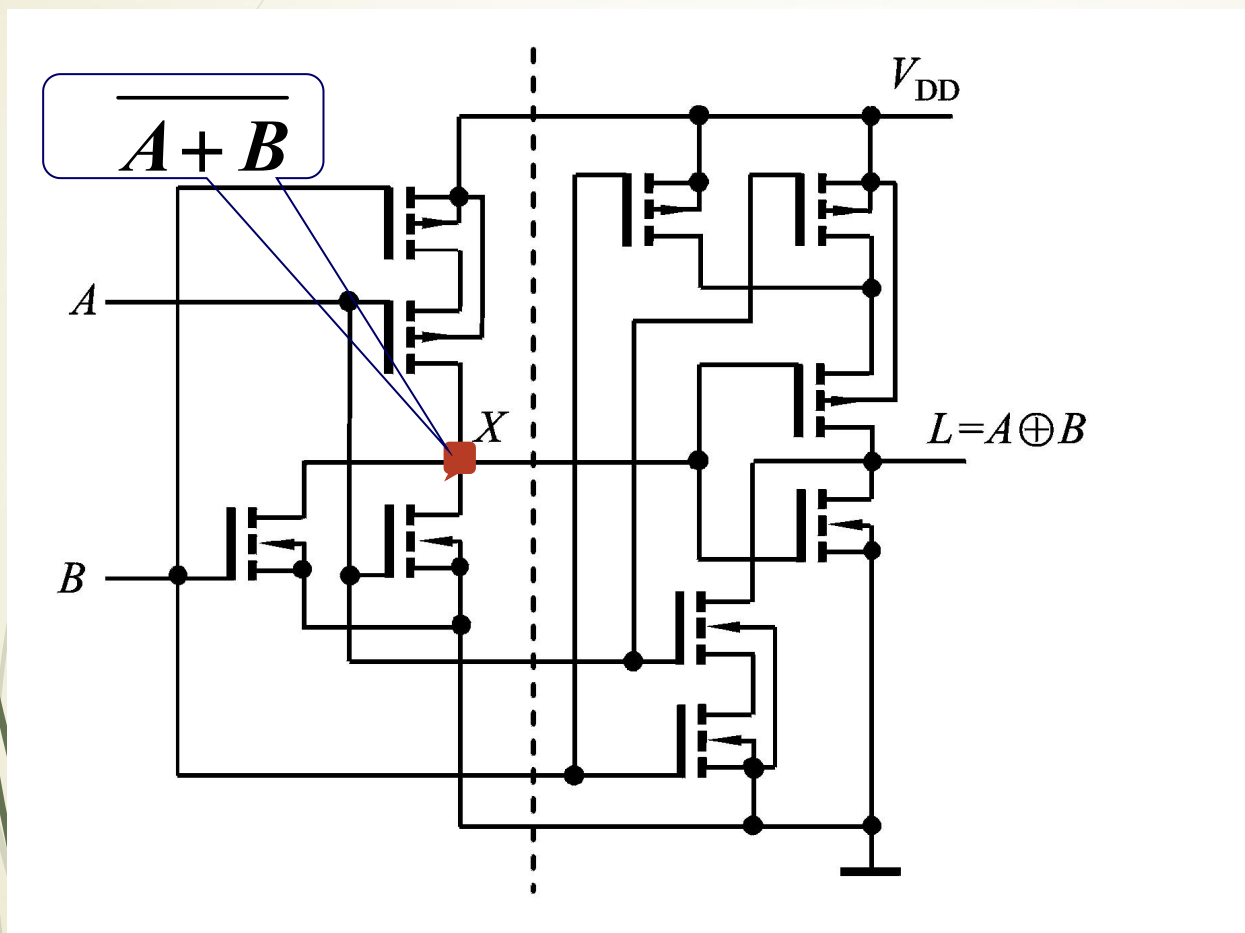


$$\begin{aligned} L &= \overline{A \cdot B + X} \\ &= \overline{A \cdot B + \overline{A + B}} \\ &= \overline{A \cdot B + \overline{A} \cdot \overline{B}} \\ &= A \oplus B \end{aligned}$$

异或门电路


3.2.4 CMOS传输门(双向模拟开关)

1. 传输门的结构及工作原理


电路

 



逻辑符号

 

等效电路

 

1、传输门的结构及工作原理

  

设 $T_P: |V_{TP}| = 2V$, $T_N: V_{TN} = 2V$,
 v_I 的变化范围为 0 到 +5V。

$$c=0=0V, \quad \bar{c}=1=+5V$$

1) 当 $c=0$, $\bar{c}=1$ 时

$$v_{GSN} = 0V - (0V \text{ 到 } +5V) = (0 \text{ 到 } -5)V$$


$$v_{GSN} < V_{TN}, T_N \text{ 截止}$$

$$v_{GSP} = +5V - (0V \text{ 到 } +5V) = (5 \text{ 到 } 0)V$$

$$v_{GSP} > 0, T_P \text{ 截止}$$

开关断开，不能转送信号

2) 当 $c=1$, $\bar{c}=0$ 时

 

a、 $v_I=0V\sim 3V$

$$v_{GSN}=5V - (0V\sim +3V)=(5\sim 2)V$$

$v_{GSN}>V_{TN}$, T_N 导通

b、 $v_I=2V\sim 5V$


$$v_{GSP}=0V - (2V\sim +5V)=-2V\sim -5V$$

$|v_{GSP}|>|V_T|$, T_P 导通

c、 $v_I=2V\sim 3V$

T_N 导通, T_P 导通

$$v_O = v_I$$

 

2. 传输门的应用

传输门组成的异或门

$B=0$


TG1断开, TG2导通

$L=A$

$B=1$

TG1导通, TG2断开

$L=\bar{A}$

 

2. 传输门的应用

传输门组成的数据选择器

$C=0$


TG1导通, TG2断开

$L=X$

$C=1$

TG2导通, TG1断开

$L=Y$

 



3.3 CMOS逻辑门电路的其他输出结构及参数


3.3.1 CMOS逻辑门的保护和缓冲电路

3.3.2 CMOS漏极开路和三态门电路

3.3.3 CMOS逻辑门电路的重要参数

3.3.1 输入保护电路和缓冲电路


采用缓冲电路能统一参数，使不同内部逻辑集成逻辑门电路具有相同的输入和输出特性。

 

1. 输入端保护电路:

二极管导通电压: v_{DF}

D_2 --- 分布式二极管 (i_D 大)

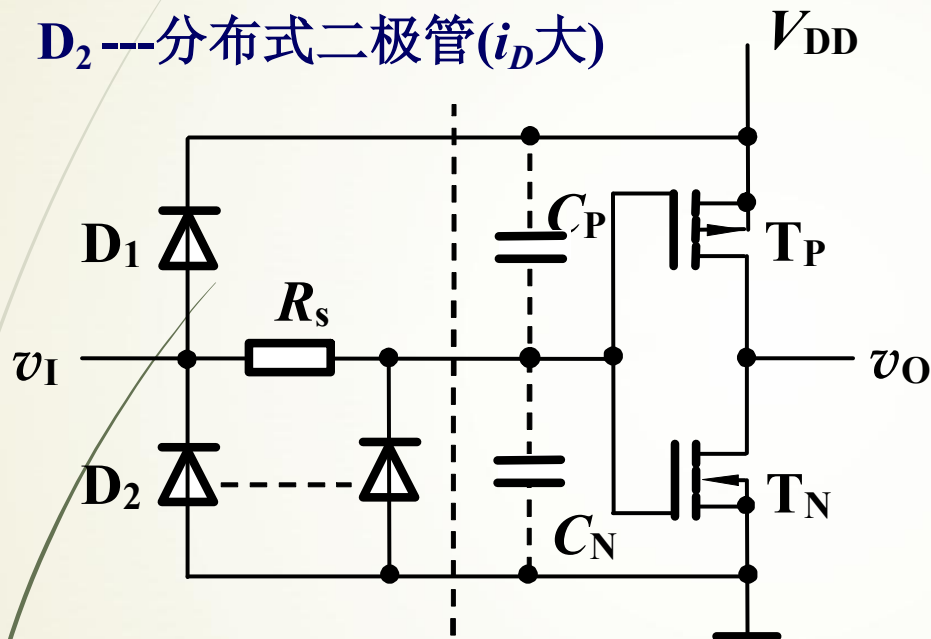

$$(1) 0 < v_I < V_{DD} + v_{DF}$$

D_1 、 D_2 截止

$$(2) v_I > V_{DD} + v_{DF}$$

D_1 导通, D_2 截止

$$v_G = V_{DD} + v_{DF}$$

$$(3) v_I < -v_{DF}$$

D_2 导通, D_1 截止 $v_G = -v_{DF}$


当输入电压不在正常电压范围时, 二极管导通, 限制了电容两端电压的增加, 保护了输入电路。

R_s 和MOS管的栅极电容组成积分网络, 使输入信号的过冲电压延迟且衰减后到栅极。

 2. CMOS逻辑门的缓冲电路

输入、输出端加了反相器作为缓冲电路，所以电路的逻辑功能也发生了变化。增加了缓冲器后的逻辑功能为与非功能

$$L = \overline{\overline{A + B}} = \overline{A \cdot B}$$




3.3.2 CMOS漏极开路(OD)门和三态输出门电路

1. CMOS漏极开路门

 
(1) CMOS漏极开路门的提出

输出短接，在一定情况下会产生低阻通路，大电流有可能导致器件的损毁，并且无法确定输出是高电平还是低电平。




(2) 漏极开路门的结构与逻辑符号


电路

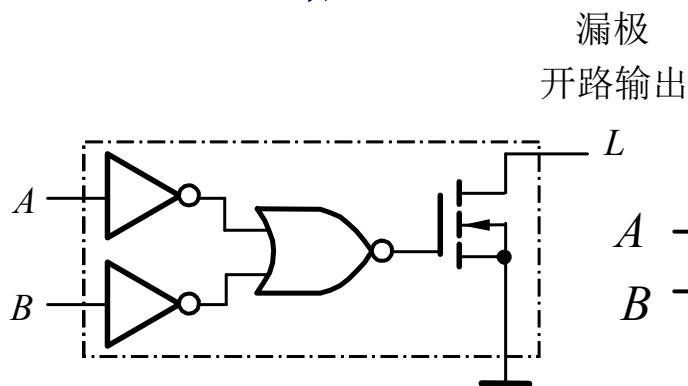

逻辑符号

 

漏极开路门输出连接

 

(a) 工作时必须外接电源和电阻;


(b) 与非逻辑不变;

(c) 可以实现线与功能;

$$\begin{aligned} L &= \overline{AB} \cdot \overline{CD} \\ &= \overline{AB + CD} \end{aligned}$$

 (3) 上拉电阻对OD门动态性能的影响

- ❑ R_p 的值愈小，负载电容的充电时间常数亦愈小，因而开关速度愈快。但功耗大，且可能使输出电流超过允许的最大值 $I_{OL(max)}$ 。
- ❑ R_p 的值大，可保证输出电流不能超过允许的最大值 $I_{OL(max)}$ 、功耗小。但负载电容的充电时间常数亦愈大，开关速度因而愈慢。




当 $V_O = V_{OL}$

最不利的情况：

只有一个 OD 门导通，
为保证低电平输出 OD 门的
输出电流不能超过允许的最
大值 $I_{OL(max)}$ 且 $V_O = V_{OL(max)}$ ，
 R_P 不能太小。

$$I_{OL(max)} = \frac{V_{DD} - V_{OL(max)}}{R_{p(min)}} + I_{IL(total)}$$

 
$$R_{p(min)} = \frac{V_{DD} - V_{OL(max)}}{I_{OL(max)} - I_{IL(total)}}$$




当 $V_O = V_{OH}$

为使得高电平不低于规定的 V_{IH} 的最小值，则 R_p 的选择不能过大。 R_p 的最大值 $R_{p(max)}$:
 
$$R_{p(max)} = \frac{V_{DD} - V_{IH(min)}}{I_{OH(total)} + I_{IH(total)}}$$




2.三态(TSL)输出门电路

 


使能 EN	输入 A	输出 L
1	0	0

2.三态(TSL)输出门电路

 


使能 EN	输入 A	输出 L
1	0	0
1	1	1

2.三态(TSL)输出门电路

 


使能 EN	输入 A	输出 L
1	0	0
1	1	1
0	×	高阻

 

高电平使能的三态输出缓冲电路


三态门电路的应用

 

任何时刻只能有一个门的使能端为有效，其他门输出高阻

3.3.3 CMOS逻辑门电路的主要技术参数

1. 输入和输出的高、低电平

 

输入低电平的上限值

$$V_{IL(max)}$$

输入高电平的下限值

$$V_{IH(min)}$$

输出高电平的下限值

$$V_{OH(min)}$$

输出低电平的上限值

$$V_{OL(max)}$$

1. 输入和输出的高、低电平

类型 参数/单位	4000 $\left(V_{DD} = 5V\right)$ $\left(I_O = 1mA\right)$	74HC $\left(V_{DD} = 5V\right)$ $\left(I_O = 0.02mA\right)$	74HCT $\left(V_{DD} = 5V\right)$ $\left(I_O = 0.02mA\right)$	74LVC $\left(V_{DD} = 3.3V\right)$ $\left(I_O = 0.1mA\right)$	74AUC $\left(V_{DD} = 1.8V\right)$ $\left(I_O = 0.1mA\right)$
$V_{IL(max)}/V$	1.0	1.5	0.8	0.8	0.6
$V_{OL(max)}/V$	0.05	0.1	0.1	0.2	0.2
$V_{IH(min)}/V$	4.0	3.5	2.0	2.0	1.2
$V_{OH(min)}/V$	4.95	4.9	4.9	3.1	1.7
高电平噪声容限(V_{NH}/V)	0.95	1.4	2.9	1.1	0.5
低电平噪声容限(V_{NL}/V)	0.95	1.4	0.7	0.6	0.4

2. 噪声容限

在保证输出电平不变的条件下，输入电平允许波动的范围。它表示门电路的抗干扰能力

❑ 负载门输入高电平时的噪声容限：



V_{NH} —当前级门输出高电平的最小值时允许负向噪声电压的最大值。 v_O

$$V_{NH} = V_{OH(min)} - V_{IH(min)}$$

❑ 负载门输入低电平时的噪声容限：

V_{NL} —当前级门输出低电平的最大值时允许正向噪声电压的最大值

$$V_{NL} = V_{IL(max)} - V_{OL(max)}$$

 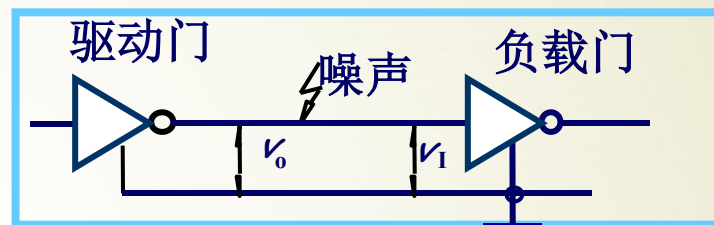


3.传输延迟时间

传输延迟时间是表征门电路开关速度的参数，它说明门电路在输入脉冲波形的作用下，其输出波形相对于输入波形延迟了多长的时间。

传输延迟时间与电源电压 V_{DD} 及负载电容大小有关。

表中为各个非门的参数。

CMOS电路传输延迟时间

 

类型 参数	74HC $V_{DD}=5V$	74AHC $V_{DD}=5V$	74LVC $V_{DD}=3.3V$	74AUC $V_{DD}=1.8V$
t_{PLH} 或 $t_{PHL}(ns)$	6	3.8	2.5	0.8

4. 功耗

静态功耗：指的是当电路没有状态转换时的功耗，即门电路空载时电源总电流 I_D 与电源电压 V_{DD} 的乘积。

动态功耗：指电路在输出状态转换时的功耗， $P=k \cdot f \cdot V_{DD}^2$
对于TTL门电路来说，静态功耗是主要的。

CMOS电路的静态功耗非常低，CMOS门电路有动态功耗

5. 延时-功耗积

是速度功耗综合性的指标. 延时-功耗积，用符号 DP 表示。
几种CMOS系列非门的 DP 见下页。

几种CMOS系列非门的 DP 性能比较

系列 参数/单位	74HC04 ($V_{DD}=5V$)	74AHC04 ($V_{DD}=5V$)	74LVC04 ($V_{DD}=3.3V$)	74AUC04 ($V_{DD}=1.8V$)
功耗电容 C_{PD}/pF	21	12	8	17
传输延迟时间 $t_{pd}/ns(C_L=15pF)$	6	3.8	2.5	0.8
功耗 P_D /mW(10MHz)	9	6.8	2.5	1
延时功耗积 DP/pJ	54	25.84	6.25	0.8

6. 扇入与扇出数

扇入数：取决于逻辑门的输入端的个数。

扇出数：是指其在正常工作情况下，所能带同类门电路的最大数目。

(a) 带拉电流负载


当负载门的个数增加时，总的拉电流将增加，会引起输出高电压的降低。但不得低于输出高电平的下限值，这就限制了负载门的个数。

高电平扇出数：

$$N_{OH} = \frac{I_{OH}(\text{驱动门})}{I_{IH}(\text{负载门})}$$

I_{OH} ：驱动门的输出端为高电平电流

I_{IH} ：负载门的输入电流为。

 


(b)带灌电流负载

当负载门的个数增加时，总的灌电流 I_{OL} 将增加，同时也将引起输出低电压 V_{OL} 的升高。当输出为低电平，并且保证不超过输出低电平的上限值。

$$N_{OL} = \frac{I_{OL}(\text{驱动门})}{I_{IL}(\text{负载门})}$$

I_{OL} ：驱动门的输出端为低电平电流

I_{IL} ：负载门输入端电流之和

 



3.4 类NMOS和BiCMOS逻辑门电路


3.4.1 类NMOS门电路

3.4.2 BiCMOS门电路

3.4.1 类NMOS门电路

- ◆MOS集成电路分为PMOS、NMOS和CMOS。
- ◆NMOS比PMOS速度快。
- ◆CMOS有静态功耗低、抗干扰能力强等诸多优点成为主流器件。但CMOS电路增加一个输入端必须增加一个PMOS和一个NMOS管，在某些希望芯片面积小的应用，仍采用NMOS。
- ◆类NMOS电路可与CMOS电路相匹配。


1. 类NMOS反相器

 


当 $v_I=0$ ：NMOS管截止，PMOS管导通，输出高电平。

当 $v_I=V_{DD}$ ：NMOS管和PMOS管均导通，NMOS管比PMOS管导通电阻小很多，输出低电平。

2. 类NMOS与非门和或非门

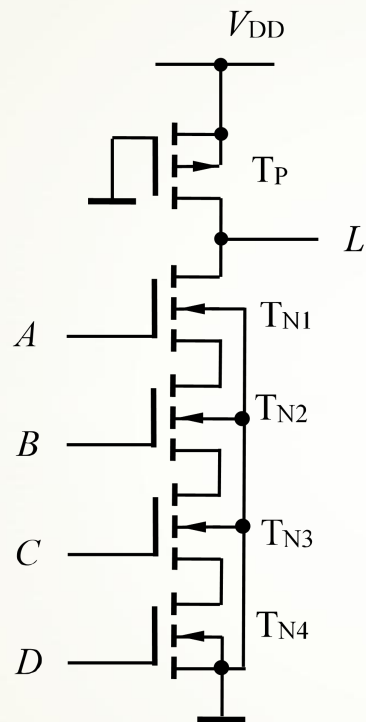
 
$$L = \overline{A \cdot B \cdot C \cdot D}$$



$$L = \overline{A + B + C + D}$$

3.4.2 BiCMOS门电路


特点:功耗低、速度快、驱动力强

工作原理:

□ v_I 为高电平:

M_N 、 M_1 和 T_2 导通, M_P 、 M_2 和 T_1 截止, 输出 v_O 为低电平。

 M_1 的导通, 迅速拉走 T_1 的基区存储电荷; M_2 截止, M_N 的输出电流全部作为 T_2 管的驱动电流, M_1 、 M_2 加快输出状态的转换




□ v_I 为低电平:

M_P 、 M_2 和 T_1 导通， M_N 、 M_1 和 T_2 截止，输出 v_O 为高电平。

M_1 截止， M_P 的输出电流全部作为 T_1 的驱动电流。

T_2 基区的存储电荷通过 M_2 而消散。

M_1 、 M_2 加快输出状态的转换电路的开关速度可得到改善

 



3.5 TTL逻辑门电路

3.5.1 BJT的开关特性


3.5.2 TTL反相器的基本电路

3.5.3 抗饱和TTL门电路

3.5 TTL逻辑门电路

3.5.1 BJT的开关特性

1. BJT的开关作用

 

$v_I=0V$ 时: $i_B \approx 0$, $i_C \approx 0$, $v_O = V_{CE} \approx V_{CC}$, c、e极之间近似于开路。

$v_I=5V$ 时: $i_B \approx i_{BS}$, $v_O = V_{CE} \approx 0.2V$, c、e极之间近似于短路。

BJT相当于受 v_I 控制的电子开关。

2. BJT的开关时间


BJT饱和与截止两种状态的相互转换需要一定的时间才能完成。

从截止到导通

开通时间 $t_{on}(=t_d+t_r)$

从导通到截止


关闭时间 $t_{off}(=t_s+t_f)$

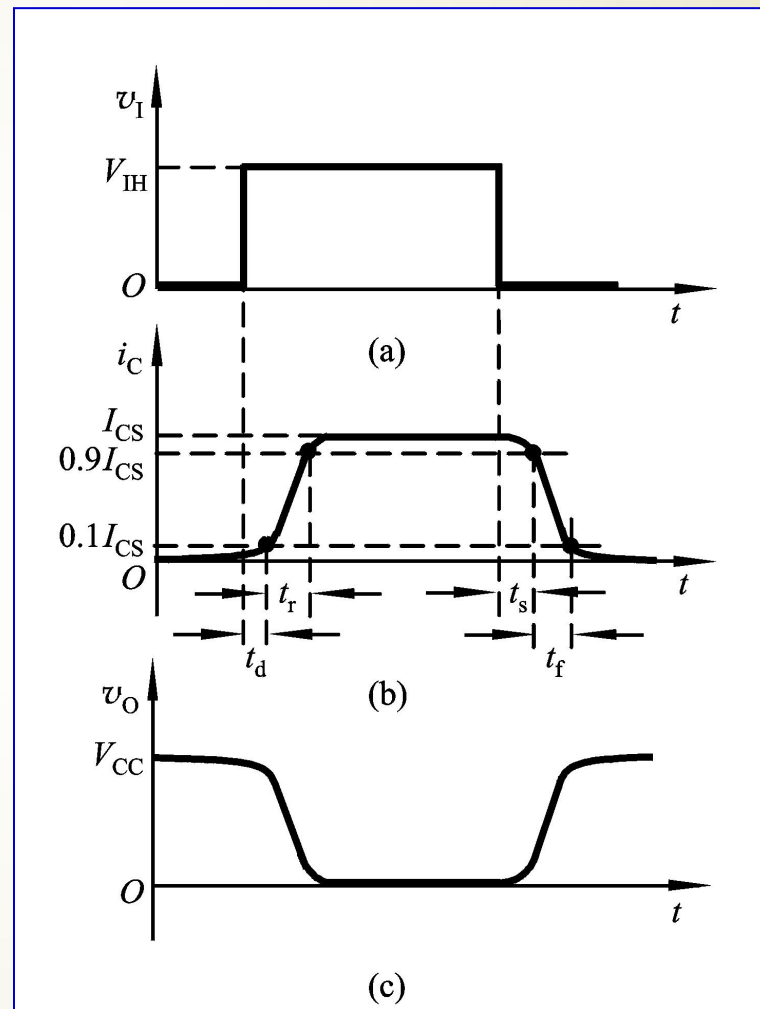

 2. BJT的开关时间

若带电容负载


C_L 的充、放电过程均需经历一定的时间，必然会增加输出电压 v_O 波形的上升时间和下降时间，导致基本的BJT反相器的开关速度不高。



故需设计有较快开关速度的实用型TTL门电路。

3.5.2 TTL反相器的基本电路


1. 电路组成

 

输入级 T_1 和电阻
 R_{b1} 组成。用于提
高电路的开关速度

3.5.2 TTL反相器的基本电路


1. 电路组成

 

中间级 T_2 和电阻 R_{c2} 、 R_{e2} 组成，从 T_2 的集电结和发射极同时输出两个相位相反的信号，作为 T_3 和 T_4 输出级的驱动信号；

3.5.2 TTL反相器的基本电路

1. 电路组成

 


输出级

T_3 、 D 、 T_4 和 R_{c4} 构成推拉式的输出级。用于提高开关速度和带负载能力。

2. TTL反相器的工作原理（逻辑关系、性能改善）

(1) 当输入为低电平 ($v_I = 0.2 \text{ V}$)

 

T_1 深度饱和, $V_{B1}=0.9\text{V}$


要使 T_2 、 T_3 导通则要求,
 $V_{B1}=2.1\text{V}$

T_2 、 T_3 截止, T_4 、 D 导通

$$v_O = v_{B4} - v_{BE4} - v_D = (5 - 0.7 - 0.7) \text{ V} = 3.6 \text{ V}$$

输入	T_1	T_2	T_3	D_4	T_4	输出
低电平	饱和	截止	截止	导通	导通	高电平

(2) 当输入为高电平 ($v_I = 3.6\text{ V}$)

 


T_2 、 T_3 饱和导通

T_1 :倒置的放大状态。

T_4 和 D 截止。

使输出为低电平。
 
$$v_O = v_{C3} = V_{CES3} = 0.2\text{ V}$$



逻辑真值表

输入 A	输出 L
0	1
1	0

逻辑表达式

$$L = \overline{A}$$



输入	T_1	T_2	T_3	D_4	T_4	输出
低电平	饱和	截止	截止	导通	导通	高电平
高电平	倒置工作	饱和	饱和	截止	截止	低电平

3.5.3 抗饱和TTL门电路-改进型TTL门电路

采用肖特基势垒二极管SBD 限制BJT导通时的饱和深度。

SBD导通电压为0.4V。使BJT的c、e间正偏电压钳位在0.4V，而不进入深度饱和。

□ 肖特基TTL与非门电路如图所示。

  

与非门

3.6 逻辑描述中的几个问题

3.6.1 正负逻辑问题

3.6.2 基本逻辑门的等效符号及其应用


3.6 逻辑描述中的几个问题

3.6.1 正负逻辑问题

1. 正负逻辑的规定

正逻辑体制:将高电平用逻辑1表示, 低电平用逻辑0表示

负逻辑体制:将高电平用逻辑0表示, 低电平用逻辑1表示

 

2. 正负逻辑等效变换

某电路输入与输出电平表

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>L</i>
L	L	H
L	H	H
H	L	H
H	H	L

正逻辑 负逻辑

与非 $\Leftrightarrow$ 或非

与 $\Leftrightarrow$ 或

非 $\Leftrightarrow$ 非

采用正逻辑 与非门

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>L</i>
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

采用负逻辑 或非门

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>L</i>
1	1	0
1	0	0
0	1	0
0	0	1


3.6.2 基本逻辑门的等效符号及其应用

系统输入信号中，有的是高电平有效，有的是低电平有效。

低电平有效，输入端加小圆圈；高电平有效，输入端不加小圆圈。

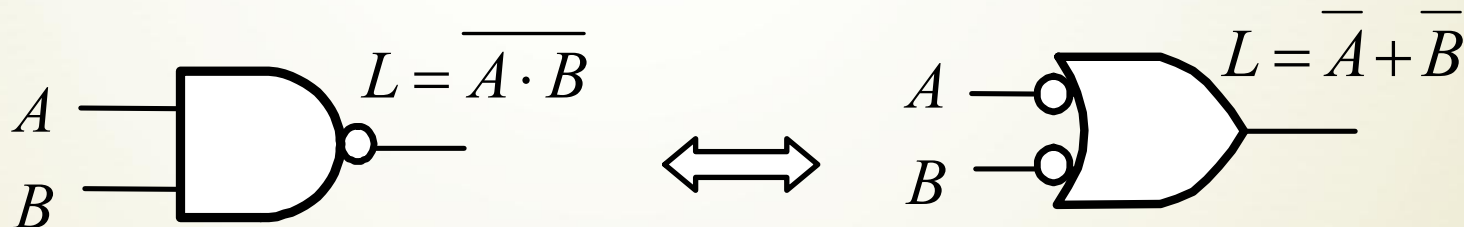1、基本逻辑门的等效符号


$$L = \overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$$




与非门及其等效符号

$$L = \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$


或非门及其等效符号

 

$$L = AB = \overline{\overline{A + B}}$$

 

 
$$L = A + B = \overline{\overline{A \cdot B}}$$




 2、逻辑门等效符号的应用

利用逻辑门等效符号，可实现对逻辑电路进行变换，以简化电路，能减少实现电路的门的种类。



逻辑门等效符号强调低电平有效

 


当 $\overline{AL} = 0$ $RE = 1$

$\overline{L} = 0$


使 $\overline{EN}$ 为低电平

G_2 可用或门实现

 
如 RE 、 AL 都要求高电平有效， $\overline{EN}$ 低电平有效



 如 $\overline{RE}$ 、 $\overline{AL}$ 都要求低电平有效， EN 高电平有效



如 RE 、 AL 都要求高电平有效， EN 高电平有效

 

3.7 逻辑门电路使用中的几个实际问题

3.7.1 各种门电路之间的接口问题

3.7.2 门电路带负载时的接口问题

3.7.3 抗干扰措施

3.7.4 CMOS小尺寸逻辑和宽总线系列

3.7.1 各系列门电路之间的接口问题

在数字电路或系统设计中，往往将不同电源电压CMOS系列（或CMOS和TTL）的两种器件混合使用，以满足综合要求。由于每种器件的电压和电流参数各不相同，因而在这两种器件连接时，要满足驱动器件和负载器件以下条件：

- 1)门电路的输入或输出电压必须处在手册规定的极值之内。
- 2)驱动器件的输出电压必须处在负载器件所要求的输入电压范围，包括高、低电压值（属于电压兼容性的问题）。
- 3)驱动器件必须对负载器件提供足够大的拉电流和灌电流（属于门电路的扇出数问题）；

1. 各种门电路输入或输出电压的极值


(1) 输入电压极值 $V_{I(\max)}$ 和 $V_{I(\min)}$

有些逻辑门电路允许 V_I 超过 V_{DD} , 有些不允许。

74HC 系列最大输入 $V_{I(\max)} = V_{DD} + 0.5V$, V_I 被钳位, 不能超过 V_{DD} 。

74AHC 系列 $V_{I(\max)} = 7V$, 采用 $V_{DD} = 3.3V$ 时, 允许 $V_I > 3.3V$ 。

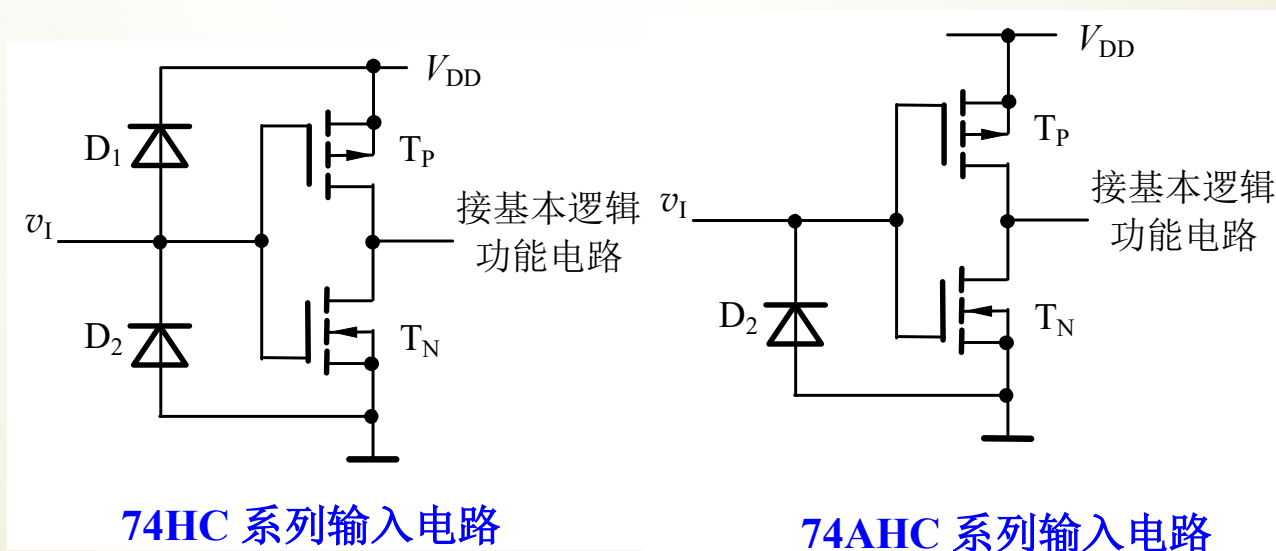两系列 $V_{I(\min)}$ 均为 $0V$, 考虑保护二极管作用, $V_{I(\min)} = -0.5V$ 。



1. 各种门电路输入或输出电压的极值

(2) 输出电压极值 $V_{O(max)}$ 和 $V_{O(min)}$



有些逻辑门电路允许 V_O 超过 V_{DD} , 有些不允许。

74HC和AHC系列最大输出 $V_{O(max)} = V_{DD} + 0.5V$, 不能超过 V_{DD} 。

74LVC系列 $V_{O(max)} = 6.5V$ 。采用 $V_{DD} = 3.3V$ 时, 允许 $V_O > 3.3V$, 只要小于 $6.5V$ 即可。

2. 各种门电路电压兼容性和电流匹配性问题


负载器件所要求的输入电压

  


$$V_{OH(min)} \geq V_{IH(min)}$$

$$V_{OL(max)} \leq V_{IL(max)}$$

对负载器件提供足够大的拉电流和灌电流

 

$$I_{OL(max)} \geq |I_{IL(total)}|$$

 

$$|I_{OH(max)}| \geq I_{IH(total)}$$

驱动电路必须能为负载电路提供合乎相应标准的高、低电平

驱动电路必须能为负载电路提供足够的驱动电流

驱动电路

负载电路


$$1、) \quad V_{OH(min)} \geq V_{IH(min)}$$

$$2、) \quad V_{OL(max)} \leq V_{IL(max)}$$

$$3、) \quad |I_{OH(max)}| \geq I_{IH(total)}$$


$$4、) \quad I_{OL(max)} \geq |I_{IL(total)}|$$

图中给出了各个系列在给定电源电压下四个逻辑电平参数

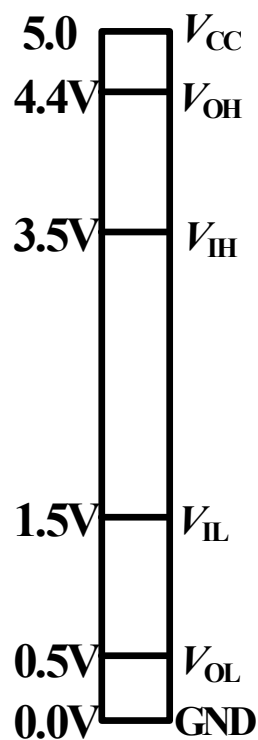


5V CMOS 系

(HC、AHC 等系列)

 


5V TTL 系列

(TTL、HCT、
AHCT 等系列)

 


3.3V LVTTTL 系

(LVC、AUP、
BiCMOS 等系列)

 


2.5V CMOS 系列

(LVC、AUC、
AUC、

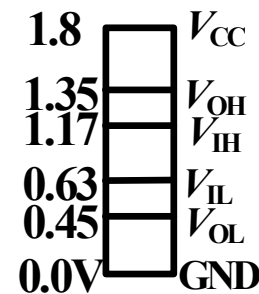

1.8V CMOS 系

(与 2.5V CMOS
系列相同)

 

1.5V CMOS 系

(与 2.5V CMOS
系列相同)

3、5V CMOS门驱动3.3V CMOS门

已知：5V CMOS门系列 $V_{OH(min)}=4.4V$ $V_{OL(max)}=0.5V$
 $I_{OL(max)}=20\mu A$ $I_{OH(max)}=-20\mu A$
3.3V CMOS门系列 $V_{IH(min)}=2V$ $V_{IL(max)}=0.8V$
 $I_{IH(max)}=5\mu A$ $I_{IL(max)}=-5\mu A,$

输出、输入电压

$$V_{OH(min)} \geq V_{IH(min)} \quad \checkmark$$

$$V_{OL(max)} \leq V_{IL(max)} \quad \checkmark$$

当负载门个数 n 小于 ≤ 4

带拉电流负载

$$|I_{OH(max)}| \geq I_{IH(total)} \quad \checkmark$$

带灌电流负载

$$I_{OL(max)} \geq |I_{IL(total)}| \quad \checkmark$$

4、 3.3V CMOS门驱动5V CMOS门


已知： 3.3V CMOS门系列 $V_{OH(min)}=2.4V$ $V_{OL(max)}=0.4V$
 $I_{OL(max)}=0.1mA$ $I_{OH(max)}=-0.1mA$

5V CMOS门系列 $V_{IH(min)}=3.5V$ $V_{IL(max)}=1.5V$
 $I_{IH(max)}=5\mu A$ $I_{IL(max)}=-5\mu A$,

式2、3、4、都能满足，但式1 $V_{OH(min)} \geq V_{IH(min)}$ 不满足
采用外接上拉电阻。


$$V_{OH} = V_{DD} - R_P (I_O + nI_{IH})$$

(I_O : 驱动门输出级截止管的漏电流)

 

 5、低电压CMOS电路之间的接口

不同系列逻辑电路之间接口，通常采用专门的逻辑电平转换器，如图所示。 V_{DDA} 和 V_{DDB} 分别为两种系列逻辑电路的电源电压。




3.7.2 逻辑门电路驱动其他负载时的接口

1. 驱动显示器件


门电路的输出为低电平，输出为高电平时，LED发光

$$R = \frac{V_{OH} - V_F}{I_D}$$

 

当输入信号为高电平，输出为低电平时,LED发光
 
$$R = \frac{V_{CC} - V_F - V_{OL}}{I_D}$$



例3.7.2 试用74HC04六个CMOS反相器中的一个作为接口电路，使门电路的输入为高电平时，LED导通发光。


解：LED正常发光需要几mA的电流，并且导通时的压降 V_F 为1.6V。根据表3.3.4查得，当 $V_{CC}=5V$ 时， $V_{OL}=0.1V$ ， $I_{OL(max)}=4mA$ 。因此 I_D 取值不能超过4mA。限流电阻的最小值为

$$R = \frac{(5 - 1.6 - 0.33)V}{4mA} = 768\Omega$$

 2. 驱动机电性负载

用各种数字电路来控制机电性系统的功能,而机电系统所需的工作电压和工作电流比较大。要使这些机电系统正常工作,必须扩大驱动电路的输出电流以提高带负载能力,而且必要时要实现电平转移。

如果负载所需的电流不特别大,可以将两个反相器并联作为驱动电路,并联后总的最大负载电流略小于单个门最大负载电流的两倍。






如果负载所需的电流比较大,则需要在数字电路的输出端与负载之间接入一个功率驱动器件。

3.7.3 抗干扰措施

   1. 多余输入端的处理措施

以不改变电路工作状态及稳定可靠为原则。

一是与其他输入端并接，二是直接接电源或地。与门、与非门输入端接电源。或门、或非门输入端接地或通过电阻接地（否则，状态转换有可能电流很大）。



2. 去耦合滤波电容

在直流电源和地之间接去耦合滤波电容，滤除干扰信号。

3. 接地和安装工艺


将电源地和信号地、模拟和数字地分开。印刷版的连线尽量短,以去除寄生干扰。

3.7.4 差分信号传输

差分传输是一种抗干扰能力强的传输技术。电视机、计算机等设备的接口及USB接口均采用差分传输。

传统的信号传输采用一根信号线和一根地线，若叠加干扰信号后，有可能导致逻辑电平变化。

差分信号传输是在两根线上都传输信号，两个信号的大小相等，相位相反。

 


当 $X=0$ 时， V_{OP} 为低电平， V_{ON} 为高电平。传输到接收端， $V_{IP} - V_{IN} < 0$ 时， $Y=0$ 。

当 $X=1$ 时， V_{OP} 高为电平， V_{ON} 为低电平。在接收端， $V_{IP} - V_{IN} > 0$ 时， $Y=1$ 。


3.7.5 CMOS电路中的小尺寸逻辑和宽总线系列

 1.小尺寸逻辑电路


相比传统逻辑器件，小尺寸逻辑芯片体积更小。它是作为大规模可编程逻辑器件的补充或接口。用来修改或完善大规模集成芯片之间连线或外围电路连线。



传统封装的2输入与非门

 

小尺寸逻辑封装的2输入与非门

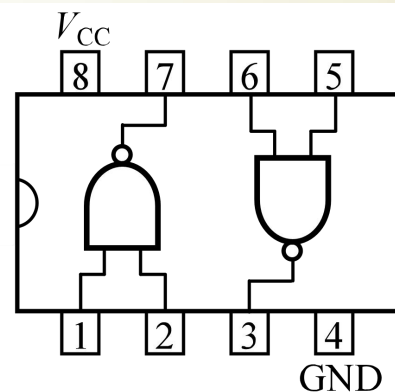

2.宽总线电路

宽总线是指将多个相同的单元电路封装在一起，以减少体积、改善电路性能，满足计算机、信息传输等设备的总线传输需求。





74AUC16240内部有16个三态输出缓冲器，分成4组，如图(下一页)。使用时，可连成16位、两组8位或其他形式。

74AUC16240功能表

使能 $\overline{OE}$	输入 A	输出 Y
L	H	L
L	L	H
H	×	高阻

2.宽总线电路

74AUC16240

 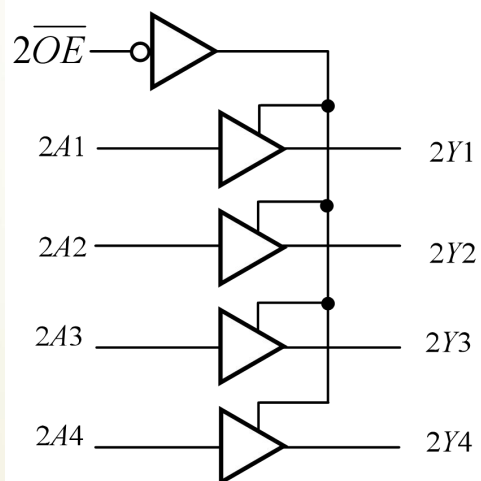  

3.8 用VerilogHDL描述CMOS门电路

3.8.1 CMOS门电路的Verilog建模


用VerilogHDL对MOS管构成的电路建模，称为开关级建模，是最底层的描述。

用关键词nmos、pmos定义NMOS、PMOS管模型。
rnmos、rpmos定义输入与输出端存在电阻的NMOS、PMOS管模型。

关键词supply1、supply0分别定义了电源线和地线。

设计举例

试用Verilog语言的开关级
建模描述CMOS与非门。

 

电路
描述

```
module NAND2 (L,A,B); //IEEE  
    1364—1995 Syntax
```

```
    input A,B;    //输入端口声明
```

```
    output L;    //输出端口声明
```

```
    supply1 Vdd;
```

```
    supply0 GND;
```

```
    wire W1;    //将两个NMOS管之间的  
                连接点定义为W1
```

```
        pmos (L,Vdd,A); //PMOS管的源  
                        极与Vdd相连
```

```
        pmos (L,Vdd,B); //两个PMOS管  
                        并行连接
```

```
        nmos (L,W1,A); //两NMOS管串  
                        行连接
```

```
        nmos (W1,GND,B); //NMOS管的  
                        源极与地相连
```

```
    endmodule
```


说明
部分

3.8.2 CMOS传输门电路的Verilog建模

用关键词cmos定义传输门模型。

cmos C1(输出信号,输入信号,TN管控制信号,TP管控制信号);

例：用Verilog语言的开关级建模描述下列异或门。

 

module mymux2to1 (A, B, L); //IEEE
1364—1995 Syntax

input A, B; //输入端口声明

```
output L; //输出端口声明
```

wire Anot, Bnot; //声明模块内部
的连接线

```
inverter V1(Anot, A); //调用底层模
nverter, 见下一页
```

```
inverter V2(Bnot, B);
```


```
    cmos (L, Anot, B, Bnot); //调用内部  
    开关元件
```

cmos (L, A, Bnot, B);

```

//(output,input,ncontrol,pcontrol)
endmodule

```

 

//CMOS反相器

```

module inverter (Vo,Vi);
//IEEE 1364—1995 Syntax
    input Vi; //输入端口声明
    output Vo; //输出端口声明
    supply1 Vdd;
    supply0 GND;
    pmos (Vo,Vdd,Vi); //实例化,
调用内部开关元件
    nmos (Vo,GND,Vi); //(漏极,
源极,控制栅极)
endmodule

```